

064.39
3-33

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Запорізький національний технічний університет

1106

ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ ТА МІКРОПРОЦЕСОРИ

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
“Цифрові пристрої та мікропроцесори”
для студентів спеціальності 7.090.701 (радіотехніка)
денної та заочної форм навчання

Запорізький національний
технічний університет
Наукова бібліотека

Цифрові пристрої та мікропроцесори. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Цифрові пристрої та мікропроцесори” для студентів спеціальності 7.090.701 (радіотехніка) денної та заочної форми навчання/ Укл.: В.І. Мисленков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. - 55 с.

Укладач: В.І. Мисленков, ст. викл.

Рецензент: Ю.Л. Мейстер, ст. викл.

Відповідальний
за випуск: В.В. Ковалевський, зав. лаб.

Затверджено
на засіданні кафедри “Радіотехніка”

Протокол № 14
від “27” червня 2002р.

ЗМІСТ

1.	Загальні методичні вказівки	5
2.	Робоча програма і методичні вказівки щодо вивчення тем дисципліни	7
	2.1 Основи цифрової обробки сигналів.....	7
	2.2 Імпульсна техніка.....	8
	2.3 Аналого – цифрові пристрой.....	10
	2.4 Алгебра логіки та базові логічні елементи.....	11
	2.5 Комбінаційні цифрові схеми	13
	2.6 Тригери.....	15
	2.7 Цифрові автомати.....	16
	2.8 Запам'ятовуючі пристрой.....	18
	2.9 Структури мікропроцесорів та мікропроцесорних систем.....	19
	2.10 Апаратні засоби мікропроцесорних систем.....	21
3.	Перелік лабораторних робіт і практичних занять	23
	3.1 Лабораторні роботи, їх назва та обсяг.....	23
	3.2 Практичні заняття, їх назва та обсяг.....	24
4.	Перелік залікових та екзаменаційних запитань	25
	4.1 Перелік залікових запитань.....	25
	4.2 Перелік екзаменаційних запитань.....	26
5.	Контрольні завдання	30
6.	Рекомендована література	52
	6.1 Основна література.....	53
	6.2 Додаткова література.....	54
	Додаток А – Електричні параметри ТТЛ елементів.....	55

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Дисципліна “Цифрові пристрої та мікропроцесори” забезпечує базову підготовку фахівців в галузі цифрових пристройів, які дуже широко застосовуються у сучасній радіоелектронній апаратурі та комп’ютерній техніці:

Внаслідок вивчення матеріалу дисципліни студенти повинні:

- знати сучасну елементну базу цифрових, цифрово-аналогових, аналого-цифрових мікросхем та мікропроцесорних пристройів, методику проектування апаратних та програмних засобів мікропроцесорних систем та систем з мікроконтролерами;
- вміти складати таблиці істинності та логічні порівняння у аналітичному виді для широкого класу логічних елементів, за технічним завданням спроектувати мікропроцесорну систему з застосуванням мікроконтролерів та мікропроцесорних ВІС, складати керуючі програми на мові асемблера;
- мати уяву про шляхи розвитку сучасної мікроелектроніки.

Викладання дисципліни базується на знаннях, що одержані студентами у курсах: “Основи теорії кіл”, “Сигнали та процеси в радіоланцюгах”, “Радіокомпоненти, радіоматеріали та основи мікроелектроніки”. Придані на цьому курсі знання необхідні для вивчення усіх системних дисциплін.

При вивченні даної дисципліни студенти повинні скласти стислий конспект матеріалу усіх тем, розв’язати відповідні задачі, дати відповіді на контрольні запитання. Дисципліна “Цифрові пристрої та мікропроцесори” вивчається два семестри, у 5-тому семестрі – залишковий, у 6-тому семестрі – екзамен. На установчої сесії виносяться слідуючі теми лекційних занять:

- “Основи цифрової обробки сигналів, системи лічиння та їх різновид”;
- “Характеристики та параметри транзисторних ключей”;

- “Лінійні імпульсні ланцюги та релаксаційні імпульсні схеми”;
- “Аналого-цифрові пристрої та їх характеристики”;
- “Цифро-аналогові перетворювачі та їх характеристики”;
- “Базові логічні елементи ТТЛ”;
- “Комбінаційні схеми та тригери”;
- “Регістри та лічильники”;
- “Структури мікропроцесорних пристроїв”;
- “Апаратні засоби мікропроцесорних систем”.

2 РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВІВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Основи цифрової обробки сигналів

Лекцій — 2 години;

Практичні заняття — 2 години;

Самостійна робота — 2 години.

Порівняльна характеристика цифрових та аналогових методів обробки інформації, характеристики імпульсних сигналів, їх різновид. Поняття про логічні рівні напруги, порогова напруга, завадозахищеність цифрових елементів.

Класифікація систем лічиння, різновид позиційних систем лічиння, перетворення числових значень в різних системах лічиння. Подвійна система лічиння, та її модифікації. Види подвійних кодів, семісегментний код та його застосування в пристроях індикації.

[6.1.1]- ст.8-37,

[6.2.1]- ст.13-27.

2.1.1 Методичні вказівки до вивчення теми

На рис. 2.1 показані рівні ТТЛ-сигналів.

$U_{\text{вх}}, \text{В}$

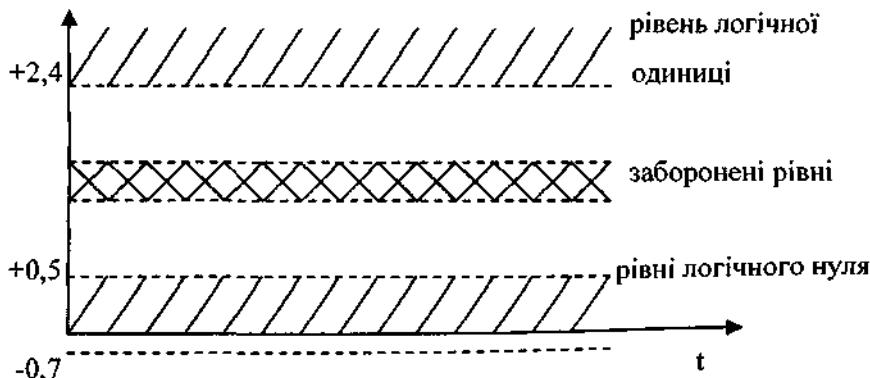


Рисунок 2.1 – Рівні ТТЛ-сигналів

Рівні напруги в діапазоні 1,2-1,35 В є забороненими для всіх ТТЛ схем. ТТЛ схеми мають тільки два дозволених рівня $U_{bx} \leq +0,5V = U_{bx}^0$ – напруга логічного нуля, $U_{bx} \geq +2,5V = U_{bx}^1$ – напруга логічної одиниці (U_{IH} та U_{IL}).

2.1.2 Запитання для самоперевірки

2.1.2.1 Визначити поняття: аналоговий сигнал та цифровий сигнал.

2.1.2.2 Зобразити цифровий сигнал у вигляді безперервної послідовності прямокутних імпульсів різноманітної тривалості, відзначити логічні рівні сигналів.

2.1.2.3 Чому перешкодозахищеність цифрових елементів вище ніж аналогових?

2.1.2.4 Визначити поняття – порогова напруга.

2.1.2.5 Яке десятинне число подано в подвійному коді 10110?

2.1.2.6 Які особливості зважуваних кодів?

2.1.2.7 Де застосовується подвійно-десятинний код?

2.1.2.8 Які особливості має семисегментний код?

2.2 Імпульсна техніка

Лекції – 2 години;

Практичні заняття – 1 година;

Лабораторна робота – 2 години;

Самостійна робота – 2 години.

Режими роботи та характеристики насиченого транзисторного ключа. Динамічні характеристики, та засоби підвищення швидкодії транзисторного ключа. Характеристики ненасичених ключей. Ключі на польових транзисторах. Лінійні імпульсні ланцюги: інтегруючий та диференційований, вплив навантаження на форму вихідних сигналів.

Релаксаційні схеми: симетричний мультивібратор, ждучий мультивібратор та одновібратори, схеми одновібраторів з застосуванням транзисторів різної провідності, ланцюги запуску та зворотного зв'язку, форсуючі та формуючі ланцюги. Генератори пилкоподібної напруги, різновид схем, параметри та характеристики генераторів (ГПН). Генератори пилкоподібного струму, вихідні каскади, параметри та характеристики різноманітних схем ГПС, засоби підвищення лінійності. Амплітудні селектори та селектори

імпульсів за тривалістю. Селектори імпульсних послідовностей та їх характеристики.

[6.1.1] – ст. 96-186, 243-265, 407-455, 505-516,

[6.1.2] – ст. 93-99.

2.2.1 Методичні вказівки до вивчення теми

Треба вивчити параметри та характеристики транзисторного ключа в схемі з ОЕ. За допомогою ПК та програм моделювання Microcap-5, Electronics Workbench 5.12 проаналізувати увесь спектр схем транзисторних ключей.

Основними динамічними параметрами ключей являються: час вмикання $t_{вкл} = t_{здр} + t_{нр}$ та час вимикання $t_{вихл} = t_{рас} + t_{сп}$.

2.2.2 Запитання для самоперевірки

2.2.2.1 Привести схему електронного ключа на біполярному транзистору в схемі з ОЕ.

2.2.2.2 Обґрунтувати значення елементів, які впливають на тривалість вихідного сигналу мультивібратора на транзисторах різної провідності.

2.2.2.3 Пояснити процес формування тривалості вихідного імпульсу у схемі симетричного мультивібратора.

2.2.2.4 Визначити у якому режимі знаходиться транзистор ключа у схемі з ОЕ, елементи якої мають значення: $R_r=10\text{k}\Omega$, $E_r=+2\text{V}$, $R_b=3\text{k}\Omega$, $R_k=5\text{k}\Omega$, $E_k=10\text{V}$, $R_{ce}=10\text{k}\Omega$, $I_{kbo}=1\text{mA}$, $h_{213}=50$.

2.2.2.5 Обґрунтувати вплив навантаження R_n , C_n на параметри вихідного імпульсу інтегруючого RC –ланцюга.

2.2.2.6 Як зміниться амплітуда вихідної напруги транзисторного ключа з ОЕ за підвищеннем температури оточуючого середовища від $T_{min}=+10^{\circ}\text{C}$ до $T_{max}=+85^{\circ}\text{C}$ для транзистору типу КТ312Б, $E_r=0,1\text{V}$, $R_r=5,1\text{k}\Omega$, $R_k=2\text{k}\Omega$, $E_k=10\text{V}$.

2.2.2.7 Привести приклад моностабільної схеми на транзисторах, пояснити стаціонарні режими транзисторів.

2.2.2.8 Які існують засоби підвищення лінійності пилкоподібної напруги ГПН з генератором стабільного струму та розрядним транзистором.

2.3 Аналого-цифрові пристрой

Лекцій – 2 години;

Практичні заняття – 2 години;

Лабораторна робота – 2 години;

Самостійна робота – 2 години.

Аналогові ключи та багатоканальні комутатори, основні параметри та застосування. Пристрой вибірки та зберігання, типові схеми вмикання. Інтегральний таймер (КР1006ВИ1), характеристики та застосування для різноманітних схем формування імпульсних сигналів.

Схемотехніка ЦАП, резистивні матриці типу R-2R та з подвійно-зваженими резисторами. Паралельні ЦАП з резистивними матрицями та дільниками струму, ЦАП з проміжним перетворенням, параметри та характеристики, типові схеми вмикання інтегральних схем ЦАП. Застосування ЦАП у системах виводу аналогової інформації.

АЦП слідкуючого та розгортаючого типів, АЦП послідовного наближення та інтегруючого типу, паралельні АЦП. Параметри та характеристики інтегральних мікросхем АЦП, типові схеми вмикання, особливості застосування різноманітних типів АЦП у системах вводу аналогової інформації, підключення багатоканальних комутаторів, ПВЗ ти пристрой пам'яті. Мікросхеми АЦП загального застосування для мікропроцесорних систем.

[6.1.1] –ст. 492-500,

[6.1.2] –ст. 344-370,

[6.1.7] –ст. 444-464.

2.3.1 Методичні вказівки до вивчення теми

Матеріал даної теми має дуже велике значення, тому що пристрой перетворення аналогової інформації дозволяють застосовувати комп'ютерні системи та мереж для побудування радіотехнічних систем різноманітного призначення.

Достатня кількість сучасних мікросхем ЦАП та АЦП досить легко з'єднуються з мікропроцесорними системами обробки інформації.

Треба уяснити принципи побудування та вивчити структурні схеми загальних видів АЦП, щоб у подальшому правильно застосувати дані ІМС.

Мікросхеми АЦП та ЦАП мають загальні характеристики: N -кількість розрядів, $t_{уст}$ – час встановлення вихідного струму, $t_{пр}$ – час перетворення вхідної напруги у вихідний код.

2.3.2 Запитання для самоперевірки

2.3.2.1 Перелічити загальні параметри комутаторів аналогових сигналів.

2.3.2.2 Привести типову схему вмикання АЦП інтегруючого типу КР572 ПВ5, пояснити функційне призначення елементів схеми.

2.3.2.3 Привести типову схему вмикання ПВЗ типу (КР1001 СК1-СК3).

2.3.2.4 Перелічити загальні параметри мікросхем АЦП.

2.3.2.5 Перелічити загальні параметри мікросхем ЦАП.

2.3.2.6 Привести структурну схему АЦП паралельного типу.

2.3.2.7 Привести недоліки АЦП послідовних наближень.

2.3.2.8 Чому АЦП з подвійним інтегруванням не потребує точного генератора часових інтегралів?

2.3.2.9 Перелічити загальні недоліки АЦП паралельного типу.

2.3.2.10 Зобразити структурну схему ЦАП з резистивною матрицею та струмковими ключами.

2.4 Алгебра логіки та базові логічні елементи

Лекції – 2 години;

Практичні заняття – 2 години;

Лабораторна робота – 2 години;

Самостійна робота – 4 години.

Основні теореми, аксіоми та тотожності алгебри логіки, принцип двоїстості, правило де Моргана, функції Шеффера та Пірса, їх двоїстість та універсальність. Функції імплікації та запрету, функція “Виключно ІЛІ”, її використання для складання та порівняння подвійних кодів. Згортка виявлень, поняття про парність кодів. Форми вираження логічних функцій: таблиця істинності. Аналітичні порівняння та умовні графічні позначки.

Основні логічні елементи, та їх характеристики: КР1533ЛН1, КР1533ЛИ1, КР1533ЛЛ1, КР1533ЛА3, КР1533ЛЕ1, КР1533ЛП5. Багатофункціональний логічний елемент КР1533ЛР11.

Застосування таблиць Карно для мінімізації логічних функцій. Перетворення логічних порівнянь. Кон'юктивне та диз'юктивне поширення логічних функцій. Побудування комбінаційної логічної схеми за заданою функцією.

Особливості схемного побудування логічних елементів.

Базовий елемент ТГЛ, його параметри та характеристики. Схеми узгодження рівнів ТТЛШ та КМОП елементів. Базовий елемент ЕЗЛ, основні параметри та характеристики, висока швидкодія елементів ЕЗЛ. Характеристики серій логічних ІС загального застосування та їх зарубіжні аналоги.

Повторювачі сигналів, їх застосування в якості буферних елементів та елементів затримки. Елементи з трьома станами. Застосування елементів зі станом z для узгодження цифрових схем з двохнапрямковою магістраллю. Схеми з відкритими емітером та колектором. Мікросхеми КР1533ЛП8, КР1533ЛИ3, КР1533АП6.

[6.1.1] – ст. 186-242,	[6.1.5] – ст. 20-98,
[6.1.2] – ст. 47-105,	[6.1.7] – ст. 100-129.

2.4.1 Методичні вказівки до вивчення теми

При вивченні матеріалу даної теми треба засвоїти умовно-графічні позначки основних логічних елементів, навчитися за заданим логічним порівнянням побудувати схему цифрового пристрою.

Дуже важливо засвоїти застосування таблиць Карно для мінімізації логічних функцій, що для практиці дає значний виграти у кількості застосованих елементів.

2.4.2 Запитання для самоперевірки

2.4.2.1 Можливо перетворити логічний елемент ІЛІ для виконання функції I-НЕ та що треба додати до схеми елементу ІЛІ?

2.4.2.2 Намалюйте умовно-графічні позначки наступних логічних елементів, застосовуючи для входних сигналів позначки x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , а для вихідних сигналів y :

- схема І з двома входами;
- схема ІЛІ з трьома входами;

- схема інвертора;
- схема І-НЕ з чотирма входами;
- схема ІЛІ-НЕ з двома входами;
- схема “Виключно ІЛІ” з двома входами;
- схема “Виключно ІЛІ-НЕ” з двома входами.

2.4.2.3 Який логічний елемент формує доповнення сигналу, поданого на вхід?

2.4.2.4 Аналогію якому логічному елементу дає схема з послідовно з'єднаними ключами?

2.4.2.5 Аналогію якому логічному елементу дає схема з паралельно з'єднаними ключами?

2.4.2.6 Як маючи елемент І-НЕ та інвертори можливо здійснити логічну функцію ІЛІ?

2.4.2.7 Як маючи елемент ІЛІ та інвертори можливо здійснити логічну функцію І-НЕ?

2.4.2.8 Як маючи чотири елементи І з двома входами кожний, отримати логічний елемент І з п'ятьма входами, намалюйте принципову схему?

2.4.2.9 Намалюйте схему згідно даному порівнянню
 $Y = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4$, застосовуючи двохвходові елементи ІЛІ-НЕ.

2.5 Комбінаційні цифрові схеми

Лекції — 4 години;

Практичні заняття — 2 години;

Лабораторна робота — 4 години;

Самостійна робота — 4 години.

Синтез полу суматора. Повний 4-х розрядний суматор, вхідні сигнали, схема каскадування з метою поширення розрядності. Операції складання та віднімання з застосуванням багаторозрядних суматорів. Мікросхеми КР1533ИМ5, КР1533ИМ6.

Цифрові компаратори, таблиця істинності ,каскадування, вхідні сигнали, мікросхема КР1533СП1.

Шифратори та дешифратори кодів. Синтез шифратора на базі основних логічних елементів, синтез дешифраторів, опис призначення вхідних сигналів, мікросхеми КР1533ИВ1, КР1533ИД4, КР1533ИД6, КР1533ИД7.

Перетворювачі кодів. Мультиплексори та демультиплексори, їх синтез, каскадування, застосування як дешифраторів.

Різноманітність мікросхем демультиплексорів, мікросхеми KP1533КП2, KP1533КП7, KP1533КП10, KP1533КП13, KP1533КП19.

Арифметико-логічні елементи, режими роботи, виконання функцій особливості застосування та каскадування.

Мікросхеми типу KP1533ИП3, KP1533ИП4.

Одновібратори та генератори імпульсних сигналів, система вхідних сигналів, схеми елементів, формуючих часові характеристики. Мікросхеми KP1533АГ1, KP1533АГ3, KP530ГТ1 та їх типові схеми вмикання.

[6.1.1] –ст. 480-491,

[6.1.2] – ст. 115-139, 358-359, 210-248,

[6.1.5] –ст. 99-205,

[6.1.7]- ст. 318-343.

2.5.1 Методичні вказівки до вивчення теми

Необхідно вивчити основну номенклатуру комбінаційних схем, найбільш сучасною серією цифрових мікросхем є серія ТТЛІШ KP1533.

Мультиплексори займають величезну роль в проектуванні багаторежимних мультиплексированих шин у цифрових пристроях та системах.

Основним пристроєм для одержання імпульсної послідовності є кварцовий генератор тактових імпульсів.

2.5.2 Запитання для самоперевірки

2.5.2.1 Розв'язати приклади на складання подвійних чисел: $110+011=$, $1000+1001=$, $1010+0101=$.

2.5.2.2 Намалюйте умовні графічні позначки полусуматорів та повного суматора з визначеними вхідними сигналами.

2.5.2.3 Розв'язати приклади на віднімання подвійних чисел: $1100-0010=$, $1111-0110=$, $10010-1011=$.

2.5.2.4 Намалюйте структурну схему 4-розрядного паралельного віднімателя, використовуючи 4 повних суматорів та 4 інвертори.

2.5.2.5 Намалуйте структурну схему 4-роздрядного паралельного віднімателя, використовуючи 4 повних суматорів та 4 логічних елементів “Виключно ІЛІ” та логічний елемент 4І.

2.5.2.6 Намалуйте структурну схему 12-роздрядного компаратора на базі мікросхем KP1533СП1.

2.5.2.7 Привести умовно-графічні позначки мультиплексорів KP1533КП7, KP1533КП14, пояснити функціональне призначення вхідних сигналів.

2.5.2.8 Привести перелік логічних операцій, виконуючих АЛП KP1533ИП3.

2.5.2.9 Привести перелік арифметичних операцій, виконуючих АЛП KP1533ИП3.

2.5.2.10 Привести функціональне призначення вхідних сигналів АЛП.

2.5.2.11 Намалювати схему вмикання формувача імпульсів на ІМС KP1533АГ3 для переднього фронту вхідного сигналу.

2.5.2.12 Намалювати схему вмикання формувача імпульсів на ІМС KP1533АГ3 для заднього фронту вхідного сигналу.

2.5.2.13 Намалювати схему автогенератора імпульсів на ІМС KP1533АГ1.

2.6 Тригери

Лекції – 2 години;

Практичні заняття – 1 година;

Лабораторна робота – 4 години;

Самостійна робота – 3 години.

Поняття про елемент пам'яті. Одиниці вимірювання обсягу інформації. Принцип утворення елементів пам'яті, цифрові запам'ятовуючі пристрой з позитивним зворотнім зв'язком.

Асинхронні тригери з роздільним управлінням. Принцип утворення RS-тригера на елементах Шефера та Пірса, режими роботи, таблиця перемикань. Розширення функцій RS-тригером. Мікросхема KP1533TP2.

Синхронні RS-тригери С та Д типів. Принцип утворення, особливості застосування, таблиця перемикань. Тригери з комбінованим управлінням. Пріоритет асинхронного управління мікросхеми KP1533TM2.

Динамічні тригери D та RS-C типів. Особливості функціонування та застосування. Динамічні тригери з комбінованим управлінням.

Лічильний тригер. Принцип дії, утворення на базі динамічних D та RS-C типів тригерів.

Універсальні JK-тригери, E-тригери: утворення, вхідні сигнали, застосування. Мікросхеми KP1533TB6, KP1533 TB15.

[6.1.1] – ст. 265-332,

[6.1.5]-ст. 61-90,

[6.1.2] – ст.-140-162,

[6.1.1] – ст. 117-122.

2.6.1 Методичні вказівки до вивчення теми

Основним елементом пам'яті у цифрових пристроях є тригери, самими розповсюдженими тригерами являються D-тригери та JK-тригери, їх структури необхідно вивчити дуже гарно.

2.6.2 Запитання для самоперевірки

2.6.2.1 Пояснити принцип утворення асинхронних тригерів.

2.6.2.2 Пояснити функції вхідних сигналів D-тригерау KP1533TM2.

2.6.2.3 Скласти таблицю перемикань вихідних сигналів RS-тригерау.

2.6.2.4 Скласти таблицю перемикань синхронного RS-тригерау.

2.6.2.5 Скласти таблицю перемикань синхронного D-тригерау.

2.6.2.6 Скласти таблицю перемикань універсального JK-тригерау.

2.6.2.7 Намалювати умовно-графічні позначки тригерів, що мають асинхронні входи RS та CLR.

2.6.2.8 Який вхідний сигнал буде контролювати стан виходів JK-тригерау при одночасному поданні сигналів на синхронний та асинхронний входи.

2.6.2.9 Пояснити принцип запуску JK-тригерау типу ведучий/ведомий.

2.6.2.10 Перелічти режими роботи тригерау KP1533TB15.

2.7 Цифрові автомати

Лекції – 2 години;

Практичні заняття – 1 година;

Лабораторні роботи – 6 годин;

Самостійна робота - 4 години.

Регістри, їх різновид та класифікація, статичні та динамічні паралельні регістри, особливості характеристик та їх застосування. Мікросхеми KP1533TM7, KP1533TM8, KP1533TM9, K1533IP22, K1533IP34.

Зсувні регістри. Побудування зсувних регістрів на основі динамічних D та RSC-тригерів. Перетворення послідовних кодів в паралельні реверсивні зсувні регістри. Мікросхеми KP1533IP8, KP1533IP9, KP1533IP31.

Універсальні регістри, принцип побудування, режими роботи, функціональні можливості. Мікросхеми KP1533IP11, KP1533IP16, KP1533IP37.

Асинхронні лічильники та подільники частоти. Затримка перемикань, нестійкий стан, обмеження частоти перемикань та розрядності. Зміна кількості штатних дій та коефіцієнтів ділення частоти. Мікросхеми KP1533IE2, KP1533IE5, KP1533IE8.

Синхронні лічильники та подільники частоти. Принцип побудування та каскадування лічильників. Побудування лічильників з свавільною кількістю штатних дій. Комбіновані синхронні лічильники, їх функціональні особливості. Мікросхеми KP1533IE6, KP1533IE7, KP1533IE10, KP1533IE16, KP1533IE17, KP1533IE20.

[6.1.1] –ст. 456-479,

[6.1.2] –ст. 163-209,

[6.1.5] –ст. 206-260,

[6.1.7] –ст. 344-368.

2.7.1 Методичні вказівки до вивчення теми

Треба уділити достатньо уваги для вивчення принципів побудування паралельних та зсувних регістрів, лічильників та подільників частоти з довільним коефіцієнтом ділення.

2.7.2 Запитання для самоперевірки

2.7.2.1 Намалювати схему 6-розрядного послідовного регістра зсуву праворуч (із тригерів KP1533TM9).

2.7.2.2 На якому вході активний сигнал блокує дії інших входів регістру зсуву?

2.7.2.3 Визначити режими роботи універсальних регістрів.

2.7.2.4 Застосування лічильників подвійного коду.

2.7.2.5 Як перетворити підсумовуючий лічильник у віднімаючий?

2.7.2.6 Намалуйте схему асинхронного лічильника по модулю 8.

2.7.2.7 Намалюйте схему асинхронного лічильника по модулю 11.

2.7.2.9 Перетворити лічильник по модулю 8 у лічильник по модулю 5.

2.7.2.10 Намалюйте схему 8-роздрядного лічильника по модулю 256, застосовуючи JK-тригери.

2.8 Запам'ятовуючі пристрої

Лекцій — 2 години;

Практичних занять — 1 година;

Лабораторних робіт — 2 години;

Самостійна робота — 3 години.

Поняття про обсяг та формат даних, структура та організація ЗП. Роль ЗП в мікропроцесорних пристроях та системах.

Регістрові ОЗП, можливості, структура організації адреси, особливості застосування. Мікросхеми K134РМ1, KP1533РП1, K580ИР82.

Класифікація ОЗП: статичні та динамічні ЗП, їх різноманітність. Методи побудування блоків ЗП заданого формату. Розширення та поглиблення формату ЗП, побудування адресних дешифраторів. Формування шин адреси, даних та управління. Мікросхеми KP541РУ2, K185РУ7, KP537РУ17.

Постійні ЗП (ПЗП) їх класифікація, структура організації ПЗП великої ємності, особливості застосування.

Методи та техніка програмування та стирання інформації. Мікросхеми KP565РТ18, K573РФ8А, KM1608РТ2, 1601РР3.

[6.1.2] —ст. 256-283, [6.1.5] —ст. 214-229,

[6.2.13] — ст. 223-248.

2.8.1 Методичні вказівки до вивчення теми

При вивченні даної теми необхідно засвоїти основну структуру та організацію ЗП, уяснити їх роль для збереження інформації на достатньо великий час.

Усі ЗП мають шину організації сигналів адреси та управління, шина даних завжди двонаправлена.

Необхідно ознайомитися з методами надійного програмування та стирання інформації.

2.8.2 Запитання для самоперевірки

2.8.2.1 Як заноситься інформація в ЗП?

2.8.2.2 Привести класифікацію ОЗП.

2.8.2.3 Привести недоліки статичних ОЗП.

2.8.2.4 Перелічти функції сигналів управління мікросхем KР537РУ17, K573РФ8А

2.8.2.5 Застосування ПЗП як генератора цифрових слів.

2.8.2.6 Привести часові діаграми динамічних ОЗП у режимі читання.

2.8.2.7 Привести часові діаграми динамічних ОЗП у режимі запуску інформації.

2.8.2.8 Скласти схему ОЗП з організацією 512Kx8.

2.9 Структури мікропроцесорів та мікропроцесорних систем

Лекції – 2 години;

Практичні заняття – 1 година;

Лабораторна робота – 2 години;

Самостійна робота – 2 години.

Структурна схема та основні функції елементів мікропроцесорів. Пристрій управління, арифметичний пристрій, акумулятор, реєстр флагів, реєстри загального призначення, лічильник команд, покажчик стека, реєстр команд, формувач слова та стану процесора, сегментні реєстри, порти вводу – виводу, таймери.

Основні сигнали та діаграми роботи МП у режимі виконання програм. Взаємодія МП з зовнішніми пристроями за часом процесорного циклу. Функціонування МП у режимі скидання та затримки. Засоби обслуговування припинень. Порівняльна характеристика МП типів КР580ВМ80А, КР1821ВМ85, КР1810ВМ86, КР1830ВЕ31, ВЕ48, ВЕ51.

Архітектурні особливості сучасних мікроконтролерів. МК фірми AT&T, PIC-контролери фірми Microchip, МК фірми Motorola.

Структура організації портів вводу-виводу, програмований ввод-вивод, ввод-вивод за припиненням, пріоритет припинень, ввод-вивод з прямим доступом до пам'яті.

Архітектура мікропроцесорів Pentium, RISC-процесорів.

Основні елементи мікропроцесорної системи та їх призначення. Інтерфейси зовнішніх пристрійв. Поняття системної шини, призначення та склад шин адреси, даних та управління. Мультиплексірована шина адреси-даних. Основні параметри та характеристики МПС.

- [6.1.2] –ст. 284-335,
- [6.1.4] – (кн.1) ст. 14-139, 245-339,
- [6.1.6] –ст. 19-97, [6.2.13] –ст. 94-300,
- [6.1.7] –ст. 369-417.

2.9.1 Методичні вказівки до вивчення теми

Мікропроцесорну серію KP580 треба вивчати тільки з метою з'ясування схем побудування та порозуміння режимів роботи взагалі мікропроцесору.

Всі сучасні мікропроцесори мають більш складнішу та універсальну архітектуру, велику продуктивність, можливість взаємодія з ОЗП величезного об'єму.

Більшість сучасних мікропроцесорів та мікроконтролерів складаються за RISC-архітектурою, яка характеризується обмеженою кількістю команд, роздільними шинами адреси та даних (зовнішні та внутрішні), застосування обробки інформації конвеєрного типу.

Треба добре вивчити структуру, архітектурні особливості, виконання режимів роботи мікропроцесору типу MSC51.

2.9.2 Запитання для самоперевірки

- 2.9.2.1 Перелічити основні команди мікропроцесору.
- 2.9.2.2 Перелічити команди пересилки даних.
- 2.9.2.3 Перелічити арифметичні команди.
- 2.9.2.4 Перелічити логічні команди.
- 2.9.2.5 Перелічити команди переходу та виклику підпрограм.
- 2.9.2.6 Привести структурну схему мікропроцесору KP1810ВМ86.
- 2.9.2.7 Привести структурну схему РІС-мікроконтролера типу 16C5XX.
- 2.9.2.8 Привести часові діаграми режиму запису для мікропроцесору MSC51.
- 2.9.2.9 Перелічити засоби адресації.
- 2.9.2.10 Як поширює можливості МП стек?

2.9.2.11 Засоби застосування Flash пам'яті у МП.

2.9.2.12 Види стандартизації архітектури мікропроцесорів.

2.9.2.13 Перелічити засоби вимірювання продуктивності МП.

2.9.2.14 Привести структурну схему Pentium MMX, та пояснити функціональні призначення елементів схеми.

2.9.2.15 Привести структурну схему мікропроцесору Pentium Pro та пояснити функціональне призначення елементів схеми.

2.10 Апаратні засоби мікропроцесорних систем

Лекцій — 3 години;

Лабораторні роботи — 2 години;

Практичні заняття — 2 години;

Самостійна робота — 4 години.

Генератори фаз, системні контролери та контролери шин.
Мікросхеми KP580ГФ24, KP1810ГФ84, KP1810ВГ88.

Інтерфейс паралельного вводу-виводу, програмований паралельний інтерфейс KP580BB55A, його структурна схема та програмування. Робота у режимах асинхронного, синхронного та двохнаправленого зв'язку.

Інтерфейс послідовного вводу-виводу. Принципи організації асинхронного та синхронного послідовного прийому-передачі даних, програмований послідовний інтерфейс KP580BB51 та його структурні особливості, застосування у сучасних МПС.

Контролер клавіатури та індикації. Структурна схема та застосування програмованого контролера клавіатури та індикації KP580BB79.

Контролер дисплея. Структурна схема програмованого контролера дисплея KP580ВГ75. Забезпечення параметрів рядкової та кадрової синхронізації.

Програмовані таймери. Структурні схеми таймерів KP580ВИ53, KP1810ВИ54, режими роботи, особливості застосування з сучасними МП.

Контролер припинень. Обслуговування припинень за вектором чи за адресою. Структурна схема програмованого контролера припинень KP1810ВН59А. Команди ініціалізації та оперативного управління.

Мікроконтролери AVR серії AT90 з RISC-архітектурою, мікроконтролер AduC812 фірми Analog Devices.

Засоби програмування та налагодження.

- [6.1.4] – ст.171 – 317,
- [6.1.6] – ст.129 – 199,
- [6.1.3] – ст.11 – 133,
- [6.2.13] – ст.302 – 328.

2.10.1 Методичні вказівки до вивчення теми

При вивченні даної теми треба ясно порозуміти, що значну більшість функцій мікросхем спеціалізованих контролерів виконують універсалльні сучасні однокристальні програмовані мікроконтролери з RISC-архітектурою. Треба ознайомитися з характеристиками та структурними схемами: МК PIC16C5XX, PIC16C8XX, типу AduC812 фірми Analog Devices, типу MSC51, випускаючих багатьма фірмами, AT90C8XX.

Всі сучасні МК знаходять широке застосування у радіотехнічних системах різноманітного призначення.

2.10.2 Запитання для самоперевірки

2.10.2.1 Привести структурну схему контролеру KP580BK38, KP1810BK88.

2.10.2.2 Привести структурну схему таймеру KP580BI53.

2.10.2.3 Охарактеризувати режими роботи таймеру KP580BI53.

2.10.2.4 Склади часові діаграми таймеру до режиму формування вихідних імпульсів заданої тривалості.

2.10.2.5 Привести структурну схему багатоканального вимірювача напруги.

2.10.2.6 Привести структурну схему частотоміру с МК.

2.10.2.7 Привести структурну схему обробки сигналів ЦАР с МК.

2.10.2.8 Привести структурну схему обробки на МК радіолокаційних сигналів.

2.10.2.9 Привести структурну схему застосування МК у системі наведення антен супутниковых систем зв'язку.

3 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

3.1 Лабораторні роботи, їх назва та обсяг

- 3.1.1 Вивчення лабораторного обладнання – 2 год.
- 3.1.2 Дослідження характеристик лінійних імпульсних ланцюгів – 2 год.
- 3.1.3 Дослідження характеристик релаксаційних пристройів – 2 год.
- 3.1.4 Дослідження режимів роботи тригера – 2 год.
- 3.1.5 Дослідження характеристик та параметрів ЦАП (K572 ПА1А) – 2 год.
- 3.1.6 Дослідження характеристик та параметрів АЦП (K1113ПВ1) – 2 год.
- 3.1.7 Дослідження характеристик комбінаційних цифрових мікросхем – 4 год.
- 3.1.8 Дослідження характеристик та таблиць перемикань цифрових автоматів – 2 год.
- 3.1.9 Дослідження режимів роботи арифметико-логічного пристрою K555ИП3 – 2 год.
- 3.1.10 Вивчення структури процесора KP1810 BM86 – 1 год.
- 3.1.11 Вивчення структури мікроконтролера PIC16C84F – 1 год.
- 3.1.12 Дослідження режимів роботи програмованого паралельного інтерфейсу – 2 год.
- 3.1.13 Дослідження характеристик та режимів роботи програмованого таймера KP580ВИ53 – 2 год.
- 3.1.14 Режими та програмування однокристального мікроконтролера KP1817 BE31 – 4 год.

3.2 Практичні заняття, їх назва та обсяг

- 3.2.1 Параметри імпульсних сигналів – 1 год.
- 3.2.2 Диференціуючі та інтегруючі ланцюги – 1 год.
- 3.2.3 Статичні та динамічні режими насищеноого транзисторного ключа – 2 год.
- 3.2.4 Засоби підвищення швидкодії транзисторного ключа.
Ненасичені ключі – 2год.
- 3.2.5 Ключі на польових транзисторах – 1 год.
- 3.2.6 Мінімізація логічних порівнянь – 1 год.
- 3.2.7 Визначення параметрів логічних елементів ТТЛ – 1 год.
- 3.2.8 Побудування схем дешифраторів з довільним розподілом – 1 год.
- 3.2.9 Побудування схем лічильників та подільників частоти з довільним коефіцієнтом лічиння – 1 год.
- 3.2.10 Структурна схема мікроконтролера – 1 год.
- 3.2.11 Засоби підключення зовнішніх пристройів ПЗП, ОЗП до МК – 1 год.
- 3.2.12 Пристрої оперативного управління та динамічної індикації у мікропроцесорних системах – 1 год.

4 ПЕРЕЛІК ЗАЛІКОВИХ ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАПИТАНЬ

4.1 Перелік залікових запитань

- 4.1.1 Характеристики та параметри імпульсних сигналів.
- 4.1.2 Рівні цифрового сигналу. Зона невизначених рівнів ТТЛ сигналів.
- 4.1.3 Різновид позиційних систем лічиння, їх характеристики та засоби застосування.
- 4.1.4 Позиційний подвійний код, перетворення числових значень, розклад чисел по вагомим коефіцієнтам.
- 4.1.5 Подвійно-десятинний код та його застосування.
- 4.1.6 Характеристики насищеної транзисторного ключа.
- 4.1.7 Лінійні імпульсні ланцюги.
- 4.1.8 Що містить в собі принцип сумісності вхідних та вихідних сигналів ЛЕ?
- 4.1.9 Перелічити динамічні параметри біполярного транзистора.
- 4.1.10 Чим визначаються перехідні процеси у транзисторному ключі?
- 4.1.11 Чому рівні U^0 і U^1 ТТЛ-елементів стали “стандартними” у цифрових пристроях?
- 4.1.12 У чому особливість структури багатоемітерного транзистора у ТТЛ -елементах?
- 4.1.13 Перелічити статичні та динамічні параметри та характеристики ТТЛ-елементів.
- 4.1.14 Чим пояснюється висока швидкодія ЕЗЛ-елементів?
- 4.1.15 Провести аналіз статичних характеристик ЕЗЛ-елементів.
- 4.1.16 В чому переваги елементів КМДП типу?
- 4.1.17 Для чого використовуються буферні підсилювачі?
- 4.1.18 Що таке логічні розширювачі?

4.1.19 Перелічити схеми, що застосовуються для побудування перетворювачів рівній.

4.1.20 Принцип роботи симетричного мультивібратора.

4.1.21 Привести часові діаграми жданого одновібратора.

4.1.22 Вибір напруги живлення генератора пилкоподібної напруги з розрядним транзистором.

4.1.23 Час установлення ЦАП, чим він обумовлений?

4.1.24 Чим обумовлений час перетворення АЦП?

4.1.25 Типова схема включення інтегрального таймеру КР1006ВИ1.

4.1.26 Перелічити основні теореми алгебри логіки.

4.1.27 Застосування таблиць Карно для мінімізації логічних функцій.

4.1.28 Застосування багатофункціональних логічних елементів (наприклад КР1533ЛР11).

4.1.29 Таблиці істинності основних логічних елементів: ЛН1, ЛІІ1, ЛЛ1, ЛАЗ, ЛЕ1.

4.1.30 Схеми магістральних передавачів та приймачів (КР1533 АП6+АП16).

4.2 Перелік екзаменаційних запитань

4.2.1 Форма та характеристики імпульсних сигналів.

4.2.2 Переваги та недоліки цифрових методів обробки інформації.

4.2.3 Різновид та характеристики різноманітних систем лічиння.

4.2.4 Застосування подвійних кодів.

4.2.5 Статичні параметри та характеристики транзисторних ключей.

4.2.6 Динамічні параметри та характеристики транзисторних ключей. Засоби підвищення швидкодії.

4.2.7 Інтегруючі ланцюги, характеристики та застосування.

4.2.8 Диференційовані ланцюги, характеристики та застосування.

4.2.9 Характеристики симетричних мультивібраторів, ланцюги заряду та розряду формуючих емностей.

4.2.10 Ждучий одновибратор, засоби запуску.

4.2.11 Схеми генераторів пилкоподібної напруги та струму.

4.2.12 Характеристики сучасних мікросхем ЦАП.

4.2.13 Характеристики мікросхем АЦП.

4.2.14 Типова схема включення інтегрального таймеру КР1006ВИ1.

4.2.15 Основні функції та теореми алгебри логіки.

4.2.16 Основні логічні елементи, їхні таблиці істинності, логічні порівняння, умовно-графічні позначки.

4.2.17 Основні аксіоми та тотожності алгебри логіки.

4.2.18 Правила побудування та застосування таблиць Карно для мінімізації логічних функцій.

4.2.19 Характеристики та параметри базового елементу ТТЛ.

4.2.20 Характеристики та параметри ЕЗЛ-елементу.

4.2.21 Характеристики та параметри КМДП логічних елементів.

4.2.22 Повторювачі сигналів та елементів з трьома станами.

4.2.23 Параметри та характеристики навантаження магістральних прийомо-передавачів.

4.2.24 Схеми з відкритими колектором, емітером та їх застосування.

4.2.25 Повний 4-х розрядний суматор, вхідні сигнали, засоби каскадування для підвищення розрядності.

4.2.26 Параметри та характеристики цифрових компараторів.

4.2.27 Різновид дешифраторів та їх застосування.

4.2.28 Характеристики та схеми перетворювачів різноманітних кодів.

4.2.29 Мультплексори, їх синтез та застосування.

4.2.30 Схеми формувачів та генераторів сигналів на базі застосування мікросхем КР1533АГ1, КР1533АГ3, КР530ГГ1.

4.2.31 Режими роботи, система вхідних сигналів АЛП (КР1533 ИП3, ИП4).

4.2.32 Принцип роботи асинхронних тригерів.

4.2.33 Різновид та порівняльна характеристика тригерів.

4.2.34 Динамічні тригери D, RSC типів.

4.2.35 Принцип дії лічильних тригерів.

4.2.36 Застосування різноманітних схем тригерів.

4.2.37 Особливості застосування паралельних регістрів.

4.2.38 Побудування універсальних регістрів, вхідні сигнали для організації режиму зсуву.

4.2.39 Принципи побудування асинхронних лічильників та дільників частоти.

4.2.40 Принципи побудування синхронних лічильників, функціональні особливості комбінованих синхронних лічильників.

4.2.41 Можливості та принцип побудування регістрових ЗП (запам'ятовуючих пристройів).

4.2.42 Класифікація та характеристики ОЗП, часові діаграми.

4.2.43 Класифікація та особливості застосування ПЗП.

4.2.44 Методи запису та стирання інформації в ПЗП.

4.2.45 Основні елементи мікропроцесора: процесор, ПЗП, ОЗП, порт вводу – виводу, схема управління – їх функціональні призначення.

4.2.46 Принцип шинної організації МП систем.

4.2.47 Характеристики мультиплексованої шини адреси-даних.

4.2.48 Основні параметри МП систем, застосування набору команд процесору.

4.2.49 Різновид інтерфейсів зовнішніх пристройів.

4.2.50 Основні режими роботи МП.

4.2.51 Часові діаграми роботи МП у режимі виконання програм.

4.2.52 Структурна схема програмованого паралельного інтерфейсу KP580BB55A.

4.2.53 Структурна схема та характеристики програмованих таймерів KP580BI53, KP1810BI54.

4.2.54 Структура програмованого інтерфейсу послідовного вводу-виводу KP580BB51A.

4.2.55 Засоби обслуговування притинень.

4.2.56 Особливості побудування сучасних однокристальних мікроконтролерів.

4.2.57 Методи організації вводу-виводу з портами МК.

4.2.58 Застосування МК, як цифрового пристрою.

4.2.59 Система команд МП.

4.2.60 Системне програмне забезпечення.

4.2.61 Засоби програмування та налагодження МП систем.

5 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

По даній дисципліні виконується 2 контрольні роботи. Кількість задач, що вирішуються та їх номери для кожної групи призначає викладач. Номер варіанту визначається порядковим номером студента в списку групи. Умови задач і варіанти даних надаються далі. Рішення кожної задачі повинно супроводитися наявністю принципової схеми та часових діаграм, пояснюючих принцип дії схеми. Контрольна робота №1 – зад. 5.1-5.10, контрольна робота №2 – зад. 5.11-5.20.

Задача 5.1

Розрахувати характеристики транзисторного ключа з прискорюючим конденсатором, побудованому на транзистору заданого типу та визначити його швидкодію $t_{вкл}$, $t_{викл}$, якщо на вход подана напруга прямокутної форми з заданими параметрами E_{r1} , E_{r2} , R_r та E_k . Ключ має навантаження R_h, C_h .

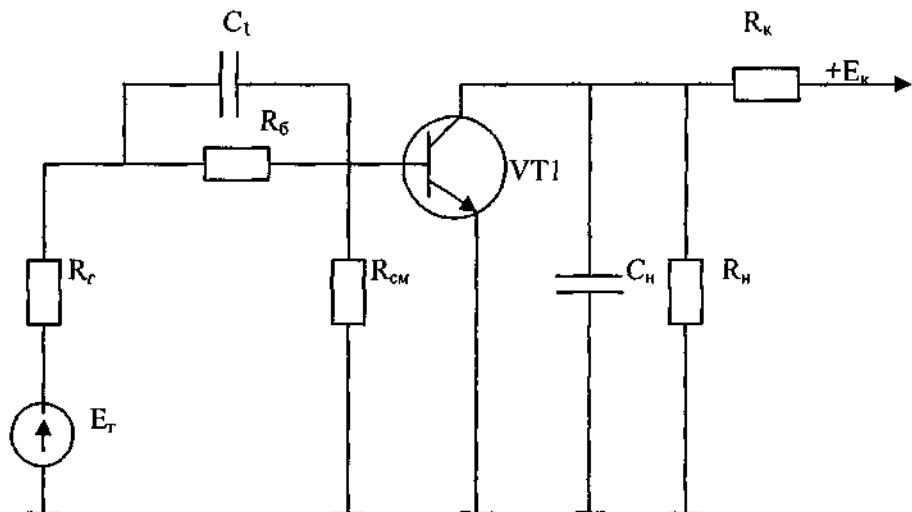


Рисунок 5.1 – Схема ключа

Таблиця 5.1 – Початкові дані до задачі 5.1

№ вар.	E_{r1} , В	E_{r2} , В	R_p , кОм	Тип транзистора	E_k , В	R_m , кОм	C_b , пФ
1	1,5	0,1	0,1	КТ306А	6	5,1	10
2	2,2	0,5	0,2	КТ312Б	9	7,5	20
3	3,5	0,4	0,3	ГТ313А	10	9,1	15
4	2,5	1,0	0,15	КТ339	12	10	47
5	2,4	-0,5	0,33	КТ325В	15	12	33
6	2,7	0,7	0,47	КТ326Б	-10	8,2	56
7	3,0	0,5	0,68	КТ358Б	12	2,2	20
8	3,3	1,2	0,62	КТ3130Г	10	4,3	30
9	3,6	1,35	0,15	КТ3102А	15	1,0	330
10	4,2	-0,1	0,13	КТ385АМ	9	0,470	100
11	4,5	-0,2	0,20	КТ363Б	-12	1,5	22
12	4,75	0,9	0,22	КТ369Б	24	2,7	36
13	5,0	1,25	0,56	КТ345Б	-15	0,75	56
14	3,7	0,6	0,75	КТ342	7,5	3,6	43
15	2,6	0,8	0,51	КТ373А	10	3,3	47
16	1,7	-0,5	0,33	КТ370А	9	5,6	15
17	3,4	-0,2	0,62	КТ399А	12	4,7	10
18	4,8	0,45	0,82	КТ366А	16	0,68	220
19	5,2	0,7	0,91	КТ333Г	18	0,91	470
20	5,5	0,8	0,47	КТ316Д	10	1,1	330
21	6,3	1,1	0,12	КТ3117А	12	0,300	51

Задача 5.2

Визначити тривалість вмикання та вимикання, потужність споживання ключа, побудованого на польовому транзистору заданого типу.

Задані характеристики входного сигналу $E_{r\text{ вкл}}$, Q , E_c , R_c та параметри транзистору U_0 , б-питома крутизна ПТ.

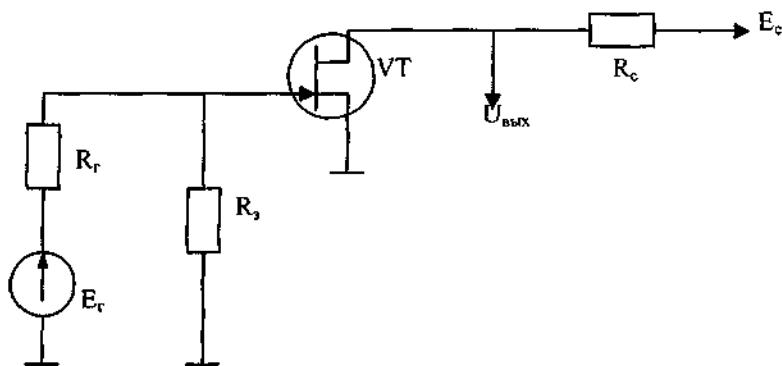


Рисунок 5.2 – Схема ключа на ПТ

Таблиця 5.2 – Початкові дані до задачі 5.2

№ вар.	$E_{T\text{ вкл}}, \text{В}$	Q	$E_c, \text{ В}$	$R_c, \text{ кОм}$	Тип транзистора	Навруга відсічки $U_0, \text{В}$	Крутізна в, mA/B^2
1	7	3	12	3,9	КП301Б	3,3	0,1
2	13	4	10	1,5	КП302В	10	0,15
3	9,5	5	15	3,3	КП303А	2,5	0,22
4	12,5	6	12	4,3	КП307Б	3,5	0,3
5	10	2	15	5,1	КП313А	6	0,27
6	3,6	3	10	7,5	КП308А	0,6	0,11
7	12,0	4	12	8,2	КП312А	8	0,4
8	8,5	5	13	10	КП323Б	5,5	0,35
9	9,5	6	15	4,7	КП314А	4,5	0,37
10	10	7	10	2,2	КП307Ж	7	0,3
11	14	8	11	2,7	КП302Б	7	0,66
12	9,5	9	12	2,4	КП305Д	6	0,52
13	7,2	10	13	1,8	КП103Б	2,2	0,5
14	8,5	2	14	2,0	КП307В	4,5	0,45
15	5,8	3	15	3,6	КП103И	1,8	0,55

16	13	4	7,5	1,5	КП303Е	8	0,25
17	4,1	5	9	1,8	КП308Б	1,1	0,12
18	5,9	6	6,3	1,2	КП103К	2,9	0,6
19	6,5	7	8	2,2	КП333А	3,5	0,24
20	4,5	8	9	1,3	КП308Д	2,5	0,16
21	9	9	10	1,6	КП303Д	7	0,26

Задача 5.3

Розрахувати елементи тригера Шмітта на БТ, працюючого в якості формувача прямокутних позитивних імпульсів з амплітудою $U_{\text{вих}}$ і тривалістю $t_{\text{вих}}$ з вхідного сигналу синусоїdalної форми з амплітудою $U_{\text{вхм}}$.

Температура навколишнього середовища $T_0=20^{\circ}\text{C}$, $T_{\max}=+65^{\circ}\text{C}$.

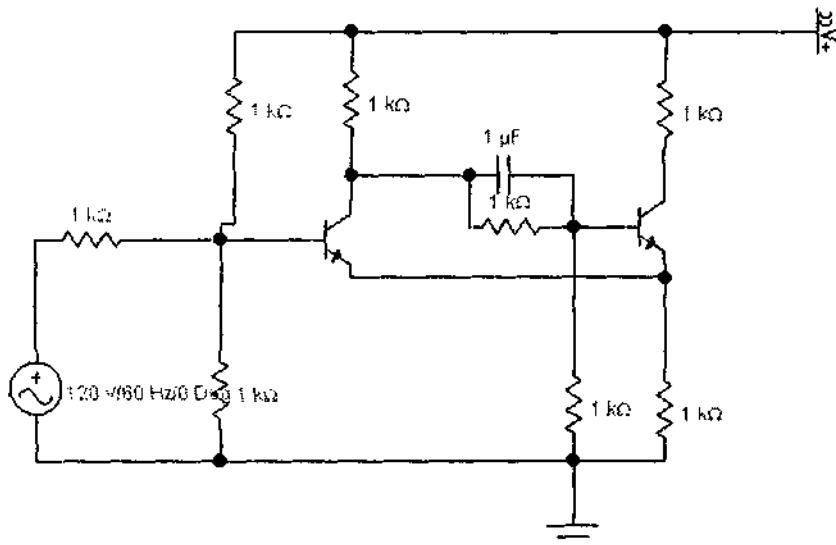


Рисунок 5.3 – Схема формувача імпульсів

Таблиця 5.3 – Початкові дані до задачі 5.3

№ вар.	$U_{\text{вхм}}$, В	R_f , кОм	Тип Транзисторів	R_h , кОм	$t_{\text{вих}}$, мс
1.	5	0,1	KT312A	10	5
2.	7	0,2	KT333A	2	0,07
3.	6	0,3	KT339A	1,6	0,08
4.	9	0,15	KT306Б	1,3	0,068
5.	3	0,22	KT325A	1	0,009
6.	4	0,33	KT326A	2,2	0,072
7.	5	0,43	KT366A	2,7	0,051
8.	6	0,47	KT399A	0,3	0,0001
9.	7	0,56	KT373Б	1,5	0,44
10.	2,5	0,16	KT316Б	1,8	0,1
11.	3,5	0,24	KT363Б	2,4	0,22
12.	4,5	0,27	KT3102A	0,51	0,01
13.	5,5	0,33	KT3107Б	0,62	0,02
14.	6,5	0,39	KT358Б	0,39	0,03
15.	7,5	0,51	KT3117Б	0,360	0,04
16.	10	0,75	KT345В	0,470	0,06
17.	8	1	KT201Б	15	10
18.	6	1,5	KT208М	20	20
19.	4	0,1	KT342	2,4	2
20.	2	0,15	KT385БМ	3	1,1
21.	3,5	0,25	KT369A	0,22	0,005

Задача 5.4

Визначити порогові напруги спрацьовування та відпускання у схемі тригера Шмітта на ОП заданого типу. Задані параметри схеми U_{on} , R_1 , R_2 , $U_{\text{выхmax}}$.

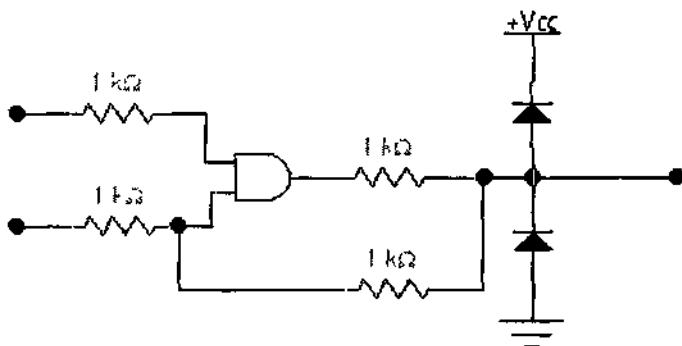


Рисунок 5.4 – Схема компаратора на ОП

Таблиця 5.4 – Початкові дані до задачі 5.4

№ вар.	$U_{\text{оп}}, \text{В}$	$R_1, \text{кОм}$	$R_2, \text{кОм}$	$U^+_{\text{вих max}}, \text{В}$	$U^-_{\text{вих max}}, \text{В}$	Тип ОП
1.	0,75	0,47	4,7	12	-12	140УД6
2.	0,87	0,75	75	11	-11	140УД7
3.	1,0	1,0	10	10	-10	140УД8
4.	1,1	1,2	24	+1	-1	140УД13
5.	1,2	1,3	26	11	-11	140УД20
6.	1,35	1,5	30	9	-9	140УД22
7.	1,5	2,0	20	10	-10	153УД3
8.	1,6	2,2	22	9	-9	153УД2
9.	1,75	2,4	48	10	-10	153УД5
10.	1,9	2,7	54	8,5	-8,5	544УД2
11.	2,0	3,0	60	9,5	-9,5	551УД1
12.	2,2	1,1	110	10	-10	551УД2
13.	2,6	1,3	2,6	+6,5	-6,5	1407УД2
14.	3,0	1,5	22,5	10	-10	544УД1
15.	3,3	1,8	36	10	-10	574УД1
16.	3,5	2,0	100	11	-11	574УД2
17.	4,0	2,2	110	12	-12	157УД1
18.	4,5	2,4	24	13	-13	157УД2

19.	5,0	2,7	27	+4	-4	1407УД 3
20.	5,5	3,0	60	+0,75	-0,75	1407УД 4
21.	3,7	3,3	115	+3	-3	1407УД 1

Задача 5.5

Розрахувати елементи схеми автоколивального мультивібратора та вибрати типи транзисторів, що генерують прямокутні імпульси з амплітудою $U_{\text{вих}}$, тривалістю $t_{\text{в}}$, частотою F на опорі навантаження $R_{\text{в}}$.

Робочий діапазон температур оточуючого середовища $+20^{\circ}\text{C} \div +65^{\circ}\text{C}$.

Оцінити нестабільність частоти імпульсів, що генеруються, як зміниться частота мультивібратору, якщо базові резистори R_1 , R_2 підключити до джерела живлення E_0 , визначити мінімально можливе значення E_0 , при якому МВ зберігає працездатність.

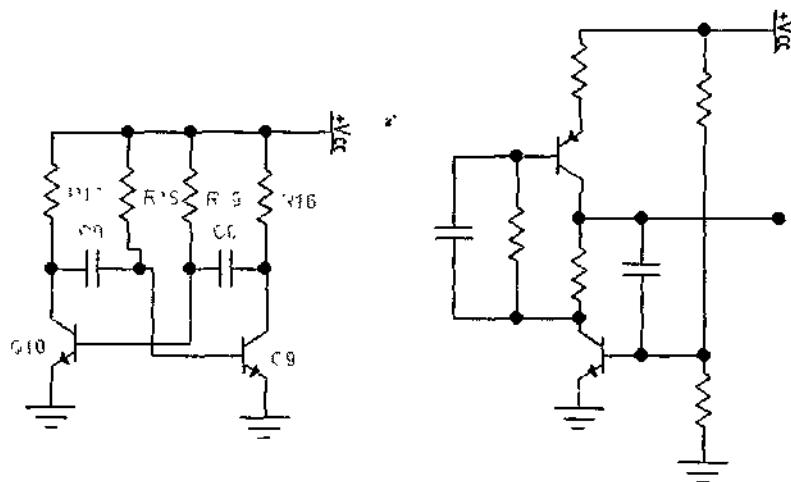


Рисунок 5.5 – Схеми автоколивальних мультивібраторів

Таблиця 5.5 – Початкові дані до задачі 5.5

№ вар.	$U_{\text{вих}}$, В	$t_{\text{н}}$, мкс	F , кГц	$R_{\text{н}}$, кОм	$E_{\text{к}}$, В	E_0 , В
1.	1,5	10	90	0,47	3	2,2
2.	2,0	20	45	0,56	4,5	3,0
3.	2,5	30	31	0,68	5	3,3
4.	3,0	40	22	0,75	5	4,4
5.	3,5	50	17,5	0,82	6,3	6,0
6.	4,0	60	14,3	0,91	6,3	5,0
7.	4,5	70	13,5	1,0	7,5	6,0
8.	5,0	80	11,5	1,1	9	5,0
9.	5,5	90	10	1,2	9	9,0
10.	6,0	100	9,0	1,3	10	7
11.	6,5	33	30	1,5	10	8
12.	7,0	47	20	1,6	12	10
13.	7,5	56	15	1,8	12	11
14.	8,0	68	13,8	2,0	15	12
15.	8,5	75	12,1	2,2	15	15
16.	9,0	200	4,5	2,7	16	10
17.	9,5	300	3,1	3,3	18	6

18.	10,0	400	2,2	3,9	18	18
19.	10,5	500	1,8	4,3	20	9
20.	11,0	600	1,2	5,1	22	11
21.	12,0	700	1,0	6,2	24	16

Задача 5.6

Вибрати схему, тип транзисторів та розрахувати елементи та характеристики генератора лінійно-наростаючої напруги, що забезпечує при відключенному навантаженні слідуючи характеристики $K_{\text{и}}, t_{\text{ок}}, U_m$. Час формування тривалості прямого ходу $t_{\text{пп}}$ забезпечується подаванням управлючого сигналу з параметрами E_r, R_r, t_u . Діапазон робочих температур $+20^{\circ}\text{C} \div +65^{\circ}\text{C}$. Як видозмінюється характеристики $K_{\text{и}}, t_{\text{ок}}, U_m$ при підключені навантаження R_h, C_h . Визначити мінімально досяжний коефіцієнт нелінійності схеми, якщо технологічний розкид параметрів елементів становить δ_R і δ_c .

Таблиця 5.6 – Початкові дані до задачі 5.6

№ вар	$E_r, \text{В}$	$R_r, \text{k}\Omega$	$t_u, \text{мкс}$	$K_{\text{и}}, \%$	$t_{\text{ок}}, \text{мкс}$	$U_m, \text{В}$	$R_h, \text{k}\Omega$	$C_h, \text{пФ}$	$\delta_R, \%$	$\delta_c, \%$
1.	1,5	0,5	100	1	11	2,0	10	10	5	10
2.	2,0	0,68	150	1,5	20	2,5	15	20	5	5
3.	2,5	0,75	200	2,0	30	3,0	22	30	2	2
4.	3,0	0,91	250	2,5	15	3,5	27	50	2	5
5.	3,5	1,2	300	3,5	20	4,0	30	100	5	5
6.	4,0	1,5	350	4,5	25	4,5	47	200	2	20
7.	4,5	1,3	400	5,5	30	5,0	51	120	5	10
8.	5,0	2,0	450	6,5	35	5,5	62	240	10	5
9.	5,5	1,8	550	7,5	40	6,0	75	75	20	2
10.	6,0	1,0	600	8,5	50	6,5	82	68	5	2
11.	6,5	2,2	700	9,5	60	7	100	33	2	10
12.	7,0	2,4	900	10,5	80	8	120	47	5	10
13.	7,5	2,7	100	11,5	70	10	150	51	10	10
14.	8,0	3,0	125	3	6	5	43	68	2	5
15.	8,5	3,3	220	4	10	6	56	75	5	10
16.	9,0	3,6	275	5	12	7	22	56	10	20
17.	9,5	3,9	660	6	72	8	33	20	2	20

18.	10,0	2,7	820	7	91	9	47	30	5	10
19.	10,5	3,3	950	8	100	10	51	40	10	5
20.	11,0	4,7	125 0	9	110	12	91	100	5	2
21.	12,0	5,1	150 0	10	120	15	100	120	10	5

Задача 5.7

Склади схему ЦАП, вибрати мікросхему та її параметри згідно заданих характеристик t_{yc} , N – кількість розрядів, амплітуда вихідного сигналу U_{vih} , I_{vih} .

Таблиця 5.7 – Початкові дані до задачі 5.7

№ вар.	N	t_{yc} , мКС	U_{vih} , В	I_{vih} , мА
1.	16	30	10	—
2.	14	5	5	—
3.	12	10	10	—
4.	10	5	22	—
5.	8	0,01	—	1
6.	6	0,01	2,56	—
7.	18	10	5,12	—
8.	16	15	2,56	—
9.	13	15	10,24	—
10.	12	0,4	—	1
11.	10	0,08	—	2
12.	8	0,02	—	4
13.	6	1	3	—
14.	16	30	—	4
15.	13	15	6	—
16.	12	3,5	—	2
17.	10	10	10,24	—
18.	8	5	20,48	—
19.	16	3,0	5	—
20.	12	0,4	—	1,5
21.	8	0,02	—	2,5

Задача 5.8

Вибрати мікросхему та скласти схему АЦП згідно заданих характеристик: $t_{\text{пп}}$, N, $U_{\text{вх max}}$. Привести часові діаграми роботи схеми.

Таблиця 5.8 – Початкові дані до задачі 5.8

№ вар.	N	$t_{\text{пп}}, \text{мкс}$	$U_{\text{вх max}}, \text{В}$	Кількість каналів $K_{\text{ан}}$
1.	4	0,02	-2,048÷+2,048	—
2.	6	0,1	-2,1÷0,1	—
3.	8	0,02	-2÷2	—
4.	10	30	0÷20,48	2
5.	12	170	1,024	4
6.	16	2	0÷5,12	6
7.	4	0,02	-2,1÷0	—
8.	6	0,03	-2,56÷+2,56	—
9.	8	0,1	-1,024÷+1,024	—
10.	10	30	0÷10,24	1
11.	12	170	0÷10	8
12.	4,5	0,33с	0÷2	4
13.	16	25	-2,56÷0	4
14.	4	7,5	0÷5	4
15.	6	0,1	-0,512÷+2,048	—
16.	8	0,03	0÷1,5	—
17.	10	0,9	0÷3	4
18.	12	30	0÷5,12	2
19.	3,5	0,33с	-1÷+1	—
20.	16	0,01	-2,86÷0	—
21.	18	0,13	-2,86÷0	—

Задача 5.9

Розрахувати елементи схеми мультивібратора, який виконаний на однотактному інтегральному таймері КР1006ВИ1, якщо задані характеристики вихідного сигналу t_u – тривалість імпульсу, t_n – тривалість паузи, діапазон робочих температур $T_0 = +20^{\circ}\text{C}$,

$T_{max} = +65^{\circ}\text{C}$. Провести оцінку впливу T_{max} на частоту генерації f , визначити f_0 , Q .

Таблиця 5.9 – Початкові дані до задачі 5.9

№ вар.	t_u , мкс	t_n , мкс	$U_{вих}$, В
1.	0,2	0,5	2,5
2.	0,3	0,1	3,5
3.	0,4	0,2	5
4.	0,5	0,5	4
5.	0,7	2	2
6.	1,0	3	6
7.	1,5	0,4	7,5
8.	2,0	2,0	9
9.	2,5	0,75	10
10.	4	2	12
11.	5	10	15
12.	7	15	2
13.	10	10	3
14.	20	40	4
15.	30	60	5
16.	40	13	6
17.	50	500	7
18.	100	25	9
19.	200	200	10
20.	300	900	12
21.	500	500	15

Задача 5.10

Показати число N у наступних позиційних системах кодів: пряма подвійна, додаткова подвійна, восьмирічна, шістнадцятирічна, подвійно-десятирічна. Зробити перевірки.

Таблиця 5.10 – Початкові дані до задачі 5.10

№ вар.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Число N	1107	1364	1508	1793	2144	2379	2501	2764	2983	3652
№ вар.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Число N	4079	4583	5469	5937	6043	7184	7526	8024	8548	8935

Задача 5.11

Визначити головні статичні параметри базового ТТЛ елемента заданої серії XXX: $R_{\text{вх}}^0, R_{\text{вх}}^1, R_{\text{вих}}^0, R_{\text{вих}}^1, R_{\text{вхср}}, R_{\text{вихср}}, I_{\text{вх}}^0, I_{\text{вх}}^1, I_{\text{вих}}^0, I_{\text{вих}}^1, I_{\text{пот}}^0, I_{\text{пот}}^1, P_{\text{пот}}^0, P_{\text{пот}}^1, P_{\text{потср}}$. Побудувати вхідну та вихідну характеристики заданого елемента при різних рівнях вихідного сигналу.

Таблиця 5.11 – Початкові дані до задачі 5.11

№ вар.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Серія ТТЛ	K106	K130	K131	K155	K530	K531	K533	KP1533	K1531	K500	K1500

№ вар.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Серія ТТЛ	K133	KP1533	K555	K533	K531	K138	K155	KP15333	KP1554	K555

Задача 5.12

Намалювати умовно-графічне позначення мікросхеми заданого типу, описати систему вхідних сигналів, скласти логічну функцію для вихідного сигналу в аналітичному вигляді $Y=F(X,E,C,D)$.

Таблиця 5.12 – Початкові дані до задачі 5.12

№ вар.	1	2	3	4	5	6	7	8
Тип мікросхеми	KP1533 TB15	KP1533 IE14	KP1533 IE18	KP1533 IP37	KP1531 IE7	K555 KPI1A	KP1533 ID6	KP1533 KPI14

№ вар.	9	10	11	12	13	14	15	16
Тип мікросхеми	K1533 IP34	KP1533 ID7	KP1533 IE9	KP1533 IP22	KP1533 TM2	KP1533 KPI12	KP1531 TB10	KP1533 ID4

№ вар.	17	18	19	20	21
Тип мікросхеми	K1533 AG1	KP1533 IP3	KP1533 AL16	KP1533 IP39	KP1533 IP16

Задача 5.13

За заданим записом логічної функції у аналітичному вигляді $y = f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ побудувати схему цифрового логічного пристроя, що виконує обробку вхідних логічних сигналів x_1, x_2, x_3, x_4 у заданій системі потенціалів.

Таблиця 5.13 – Початкові дані до задачі 5.13

1.	$Y = \bar{X}_1 X_2 X_3 X_4 + X_1 \bar{X}_2 X_3 X_4 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4 + X_1 X_2 \bar{X}_3 X_4$	ВП
2.	$Y = X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4 + X_1 \bar{X}_2 X_3 \bar{X}_4 + \bar{X}_1 \bar{X}_2 X_3 X_4 + \bar{X}_1 X_2 \bar{X}_3 X_4$	НП
3.	$Y = \bar{X}_1 \bar{X}_2 X_3 X_4 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4 + \bar{X}_1 X_2 \bar{X}_3 X_4 + \bar{X}_1 X_2 X_3 \bar{X}_4$	ВП
4.	$Y = \bar{X}_1 X_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4 + X_1 \bar{X}_2 X_3 \bar{X}_4 + X_1 X_2 \bar{X}_3 X_4 + X_1 X_2 X_3 \bar{X}_4$	НП
5.	$Y = (X_1 + \bar{X}_2 + X_3 + \bar{X}_4) (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + X_3 + X_4) (X_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + X_4)$ $(\bar{X}_1 + X_2 + X_3 + \bar{X}_4)$	ВП
6.	$Y = (\bar{X}_1 + X_2 + X_3 + X_4) (\bar{X}_1 + X_2 + X_3 + \bar{X}_4) (X_1 + \bar{X}_2 + X_3 + X_4)$ $(\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + X_3 + X_4)$	ВП
7.	$Y = (X_1 + \bar{X}_2 + X_3 + X_4) (X_1 + X_2 + \bar{X}_3 + X_4) (X_1 + X_2 + X_3 + \bar{X}_4)$ $(\bar{X}_1 + X_2 + X_3 + X_4)$	НП
8.	$Y = (X_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + X_4) (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + X_3 + X_4) (X_1 + \bar{X}_2 + X_3 + X_4)$ $(X_1 + \bar{X}_2 + X_3 + \bar{X}_4)$	НП
9.	$Y = X_1 X_2 X_3 \bar{X}_4 + X_1 X_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4 + X_1 \bar{X}_2 X_3 \bar{X}_4 + \bar{X}_1 X_2 X_3 \bar{X}_4$	ВП
10.	$Y = X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4 + \bar{X}_1 \bar{X}_2 X_3 \bar{X}_4 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4 + \bar{X}_1 \bar{X}_2 X_3 X_4$	НП
11.	$Y = X_1 \bar{X}_2 X_3 X_4 + X_1 X_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4 + X_1 \bar{X}_2 X_3 \bar{X}_4 + \bar{X}_1 \bar{X}_2 X_3 X_4$	ВП
12.	$Y = \bar{X}_1 \bar{X}_2 X_3 \bar{X}_4 + X_1 \bar{X}_2 X_3 X_4 + \bar{X}_1 \bar{X}_2 X_3 X_4 + X_1 X_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4$	НП
13.	$Y = (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + X_4) (X_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + X_4) (X_1 + \bar{X}_2 + X_3 + X_4)$	ВП

	$(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)$	
14.	$Y = (X_1 + \bar{X}_2 + X_3 + X_4) (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + X_3 + X_4) (X_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + \bar{X}_4)$ $(\bar{X}_1 + X_2 + \bar{X}_3 + \bar{X}_4)$	НП
15.	$Y = (\bar{X}_1 + X_2 + \bar{X}_3 + X_4) (X_1 + \bar{X}_2 + X_3 + X_4) (X_1 + \bar{X}_2 + X_3 + \bar{X}_4)$ $(\bar{X}_1 + X_2 + X_3 + \bar{X}_4)$	ВП
16.	$Y = (X_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + X_4) (X_1 + X_2 + \bar{X}_3 + X_4) (X_1 + X_2 + \bar{X}_3 + \bar{X}_4)$ $(\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + X_4)$	НП
17.	$Y = \bar{X}_1 X_2 X_3 X_4 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4 + X_1 X_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4 + \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4$	ВП
18.	$Y = X_1 \bar{X}_2 X_3 X_4 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4 + X_1 X_2 \bar{X}_3 X_4 + \bar{X}_1 X_2 \bar{X}_3 X_4$	ВП
19.	$Y = X_1 X_2 \bar{X}_3 X_4 + \bar{X}_1 X_2 X_3 X_4 + X_1 \bar{X}_2 X_3 X_4 + \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4$	НП
20.	$Y = X_1 X_2 X_3 \bar{X}_4 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4 + \bar{X}_1 X_2 X_3 X_4 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4$	НП
21.	$Y = \bar{X}_1 X_2 X_3 \bar{X}_4 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 \bar{X}_4 + X_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4 + \bar{X}_1 \bar{X}_2 \bar{X}_3 X_4$	ВП

Задача 5.14

За заданою логічною функцією $y=f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ побудувати таблицю Карно та мінімізувати функцію y . У заданому базисі логічних елементів побудувати схему цифрового пристроя комбінаційного типу, виконуючого обробку вхідних логічних сигналів x_1, x_2, x_3, x_4 у системі високих потенціалів.

Логічну функцію узяти із задачі 5.13.

Таблиця 5.14 – Початкові дані до задачі 5.14

№ вар.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Базис ЛЕ	I-НЕ	ІЛ-НЕ	I-НЕ	ІЛ-НЕ	I-НЕ	I-НЕ	ІЛ-НЕ	ІЛ-НЕ	I-НЕ	I-НЕ	ІЛ-НЕ	ІЛ-НЕ	I-НЕ

№ вар.	14	15	16	17	18	19	20	21
Базис ЛЕ	I-НЕ	ИЛИ-НЕ	I-НЕ	ИЛИ-НЕ	I-НЕ	I-НЕ	ИЛИ-НЕ	ИЛИ-НЕ

Задача 5.15

Побудувати принципову схему цифрового m -розрядного пристрою заданої структури, за наявністю x входів та y виходів. Треба застосовувати ІМС меншої розрядності. Визначити параметри та функції вхідних та управлюючих сигналів. Скласти таблицю істинності або перемикань.

Таблиця 5.15 – Початкові дані до задачі 5.15

№ вар.	m_1	x	y	Структура пристрою
1.	8	8	8	Цифровий компаратор
2.	16	16	16	Повний суматор
3.	8	4	8	Лічильник 2-й
4.	32	5	32	Дешифратор
5.	1	16	1	Мультиплексор
6.	48	1	48	Регістр зсуву
7.	32	32	32	Парал. регістр
8.	8	8	8	АЛП
9.	16	16	16	Цифровий компаратор
10.	8	8	8	Повний суматор
11.	16	4	16	Лічильник 2-й
12.	64	6	64	Дешифратор
13.	16	16	16	АЛП
14.	16	16	16	Парал. регістр
15.	128	7	128	Дешифратор
16.	12	12	12	Лічильник 2/10
17.	24	24	24	Парал. регістр
18.	16	8	16	ПЗП

19.	32	8	32	ОЗП
20.	1	32	1	Мультиплексор
21.	256	8	256	Дешифратор

Задача 5.16

Розрахувати елементи R_1 , R_2 узгодженого подільника для протяжної лінії зв'язку дискретних сигналів мік виходом передавача та входом приймача, виконаних на логічних елементах, заданого типу.

Задано тип лінії, її довжина l , напруга живлення E_n .

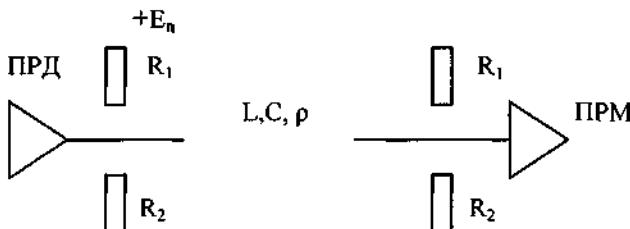


Рисунок 5.6 – Схема лінії зв'язку

Таблиця 5.16 – Початкові дані до задачі 5.16

№ вар.	E_n , В	Тип ЛЕ	l , м	Тип лінії
1.	3	KP1533 АП6	3	плоский ЖГУТ
2.	4	KP1531 ЛН8	4	вита пара
3.	5	KP1533 АП3	5	плоский ЖГУТ
4.	6	KP1554 АП20	6	вита пара
5.	3,3	KP1531 АП16	8	плоский ЖГУТ
6.	4,5	KP1533 АП9	10	вита пара
7.	5,5	KP1533 АП5	15	плоский ЖГУТ
8.	6,3	KP1554 АП5	20	вита пара
9.	3	KP1533 ЛА22	25	кабель РК-50
10.	4	K533 ЛН10	30	плоский жгут
11.	5	KP1533 ЛЕ11	35	вита пара
12.	6	KP1554 АП10	50	кабель РК-75
13.	3,5	KP1533 ИР34	100	вита пара в екрані
14.	4,5	KP1533 ИР37	150	кабель РК-50

15.	5,25	КР1533 АП15	200	кабель РК-50
16.	6,3	КР1554 АП3	250	вита пара в екрані
17.	7,5	КР1554 АП4	300	кабель РК-50
18.	3	КР1533 ЛА10	350	кабель РК-100
19.	4	КР1531 ЛА13	400	кабель РК-75
20.	5	КР1533 АП5	450	кабель РК-50
21.	5	КР1533 АП6	500	кабель РК-75

Задача 5.17

Вибрати тип ЛЕ та розрахувати RC елементи формувачів імпульсів та елементу затримки на елементах 2I-НЕ, якщо задані: тривалість імпульсу на виході t_u , тривалість часу затримки $t_{\text{зтр}}$, частота повтору вхідних сигналів $f_{\text{вх}}$.

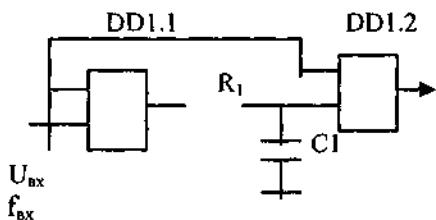


Рисунок 5.7 – Схеми елементу затримки та формувача імпульсів

Таблиця 5.17 – Початкові дані до задачі 5.17

№ вар.	$f_{\text{вх}}$, МГц	$t_{\text{зтр}}$, нс	t_u , нс
1.	0,17	30	5000
2.	0,31	50	3000
3.	0,47	70	2000
4.	0,9	100	1000
5.	4,5	200	100
6.	3	150	300
7.	2	250	500
8.	22	350	400
9.	20	300	50
10.	2,1	450	25
11.	1,6	400	550

12.	1,6	550	450
13.	1,8	500	120
14.	1,55	650	175
15.	1,5	600	75
16.	1,0	750	250
17.	1,2	700	350
18.	1,0	850	330
19.	1,1	800	220
20.	1,0	950	150
21.	0,85	1000	30

Задача 5.18

Для заданої частоті f_r вибрати тип логічного елементу та побудувати схему релаксаційного генератора імпульсів для навантаження R_n , C_n

Таблиця 5.18 – Початкові дані до задачі 5.18

№ вар.	Частота генератору f_r , МГц	R_n , Ом	C_n , пФ
1.	1,0	1500	330
2.	2,0	750	470
3.	4,0	680	220
4.	5,0	510	160
5.	10,0	400	100
6.	20,0	300	60
7.	40,0	220	40
8.	66,0	150	20
9.	100,0	100	10
10.	133,0	75	6,2
11.	2,0	1000	200
12.	4,0	820	150
13.	8,0	620	100
14.	16,0	390	75
15.	22,0	270	22
16.	24,0	130	12
17.	30,0	175	15
18.	7	2200	180
19.	9	1800	130

20.	11	1600	110
21.	13	1300	82

Задача 5.19

Розробити схему перетворювача рівнів на основі схеми діодного фіксатора потенціалів, розрахувати необхідні елементи схеми, якщо задані рівні вхідних сигналів $U_{\text{вх пнз}}$, $U_{\text{вх max}}$ та необхідні рівні вихідного сигналу $U_{\text{вих}}$.

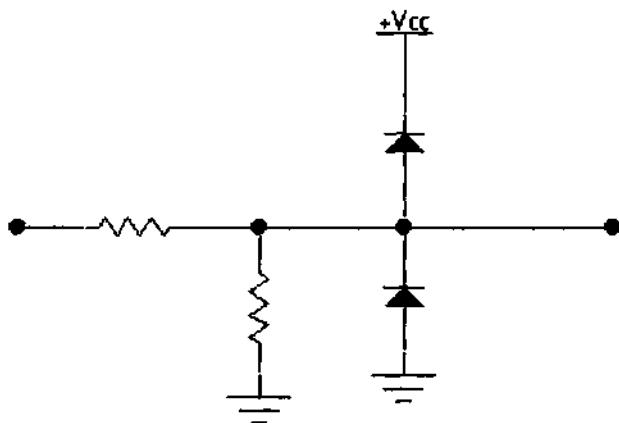


Рисунок 5.8 – Схема діодного фіксатора

Таблиця 5.19 – Початкові дані до задачі 5.19

№ вар.	$U_{\text{вх пнз}}, \text{В}$	$U_{\text{вх max}}, \text{В}$	$U_{\text{вих}}, \text{В}$	Стандарт
1.	20	27	0,4; 4,5	ТТЛ
2.	10	18	0,5; 3,5	ТТЛ
3.	-3	3	0,5÷2,4	ТТЛ
4.	-5	5	0,4÷2,5	ТТЛ
5.	-7,5	10	0,5÷3,5	ТТЛ
6.	-10	13	0,7÷3,5	ТТЛ
7.	2	6	0,5÷2,4	ТТЛ
8.	3	8	0,4÷2,5	ТТЛ

9.	4	10	$0,4 \div 3,0$	ТТЛ
10.	5	12	$2,7 \div 7$	КМОП
11.	-3	10	$2,9 \div 6,5$	КМОП
12.	-6	15	$2,9 \div 6,6$	КМОП
13.	-1	17	$2,7 \div 8,5$	КМОП
14.	-3,5	8,5	$2,7 \div 8,0$	КМОП
15.	-1,5	9,5	$2,5 \div 6,5$	КМОП
16.	-4,5	13,5	$2,4 \div 6,6$	КМОП
17.	-2,5	15,5	$2,3 \div 7,0$	КМОП
18.	-5,5	3	$2,7 \div 6,5$	КМОП
19.	-4	2,5	$2,7 \div 6,7$	КМОП
20.	0,1	7,5	$2,9 \div 7,5$	КМОП
21.	1	10	$2,9 \div 7,7$	КМОП

Задача 5.20

Спроектувати ОЗП заданого об'єму А та розрядності N, із модулів A_m, N_m. Побудувати часові діаграми при виповненні операцій читання з пам'яті та запису в пам'ять.

Таблиця 5.20 – Початкові дані до задачі 5.20

№ вар.	A, слів	N	A _m , слів	N _m	Тип модуля
1.	64	4	16	4	K1802 ИР1
2.	128	16	32	8	K1002 ИР1
3.	32	8	8	4	K561 ИР11
4.	64	8	4	4	K561 ИР12
5.		18	32	9	K1800 РУ6
6.	64K	4	16K	1	K565 РУ3
7.	256K	6	64K	1	K565 РУ5
8.	32K	8	4K	1	K537 РУ2
9.	16K	24	2K	8	K537 РУ8
10.	4K	10	1K	4	K537 РУ13
11.	128K	16	64K	8	K537 РУ17
12.	512	12	64	1	K185 РУ3
13.	1K	8	256	1	K185 РУ4
14.	48K	24	2K	8	K581 РУ1
15.	16K	8	4K	4	K581 РУ2

16.	32K	4	16K	1	K565 PY6
17.	1M	13	256K	1	K565 PY7
18.	16K	6	4K	1	K541 PY1A
19.	8K	8	1K	4	K541 PY2A
20.	64K	4	16K	1	K541 PY3A
21.	24K	24	2K	8	K537 PY19A

6 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

6.1 Основна література

- 621.534* 6.1.1 Ерофеев Ю.Н. Импульсные устройства: Учебн. пособие для вузов. - 3-е изд.-М.: Высшая школа, 1989.-527с. *12 +*
- 621.5* 6.1.2 Токхейм Р. Основы цифровой электроники: Пер. с англ.-
155 М.: Мир, 1988.-392с. *3*
- 6.1.3 В.В. Корнеев, А.В. Киселев. Современные микропроцессоры. -М.: Изд. «НОЛИДЖ», 1998.-240с.
- 621.5* 6.1.4 Микропроцессоры. В 3-х кн. Кн.1. Архитектура и проектирование микро-ЭВМ. Организация вычислительных процессов: Учебн. для вузов/ П.В. Нестеров, В.Ф. Шальгин, В.Л. Горбунов и др.; Под ред. Л.Н. Преснухина.-М.: Высшая школа, 1986.- 495с. *4 +*
- Микропроцессоры. В 3-х кн. Кн.2. Средства сопряжения. Контролирующие и информационно-управляющие системы: Учебн. для вузов/ В.Д. Веренер, Н.В. Воробьев, А.В. Горячев и др.; Под ред. Л.Н. Преснухина.-М.: Высшая школа, 1986.- 383с. *9 +*
- Микропроцессоры. В 3-х кн. Кн.3. Средства отладки, лабораторный практикум и задачник: Учебн. для вузов/Н.В. Воробьев, В.Л. Горбунов, А.В. Горячев и др.; Под ред. Л.Н. Преснухина.-М.: Высшая школа, 1986.- 351с. *70 +*
- 621.5* 6.1.5 Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах: Справочник.-
1990 М.: Радио и связь, 1990.-304с. *8*
- 621.5* 6.1.6 Сташин В.В. и др. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах.-М.: Энергоатомиздат, 1990.-
230 230с.
- 621.532* 6.1.7 Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника:
1 Ч Справочное руководство. Пер. с нем.-М.: Мир, 1982.-512с.

6.2 Додаткова література

6.2.1 Гольденберг Л.М. Теория и расчет импульсных устройств на полупроводниковых приборах.-М.: Связь, 1969.-754с.

6.2.2 Бирюков С.А. Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП.-М.: ДМК, 1999.-240с.

6.2.3 Соломатин Н.М. Логические элементы ЭВМ: Практическое пособие для вузов.-2-е изд.- М.: Высшая школа, 1990.-160с.

6.2.4 Преснухин Л.Н., Воробьев Н.В., Шишкевич А.А. Расчет элементов цифровых устройств.- М.: Высшая школа, 1991.-526с.

6.2.5 Расчет электронных схем. Примеры и задачи: Учебн. пособие для вузов/Г.И. Изыюрова, Г.В. Королев, В.А. Терехов и др.- М.: Высшая школа, 1987.-335с.

6.2.6 Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник/ С.В. Якубовский, Л.И. Ниссельсон, В.И. Кулешова и др.; Под ред. С.В. Якубовского.- М.: Радио и связь, 1990.- 496с.

6.2.7 И.И. Петровский и др. Логические ИС КР1533, КР1554. Справочник. В 2-х частях.-М.: ТОО «БИНОМ», 1993.- 496с.

6.2.8 Федорков Б.Г., Телец В.А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение.- М.: Энергоатомиздат, 1990.-320с.

6.2.9 Справочник по микроэлектронной импульсной технике/ В.Н. Яковлев, В.В. Воскресенский и др.- К.: Техника, 1983.- 359с.

6.2.10 Быстро действующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров/ А.-Й.К. Марцинкявичюс, Э.-А.К. Багданскис и др.; Под ред. А.-Й.К. Марцинкявичюса, Э.-А.К. Багданскиса.- М.: Радио и связь, 1988.-224с.

— 6.2.11 Интерфейсы систем обработки данных: Справочник/ А.А. Мячев, В.Н. Степанов и др.; Под ред. А.А. Мячева.- М.: Радио и связь, 1989.-416с.

6.2.12 Алексенко А.Г., Галицын А.А., Иванников А.Д. Проектирование радиоэлектронной аппаратуры на

микропроцессорах: Программирование, типовые решения, методы отладки.-М.: Радио и связь, 1984.-272с.

6.2.13 Гилмор Ч. Введение в микропроцессорную технику: Пер. с англ.- М.: Мир, 1984-334с.

6.2.14 Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Вычислительные устройства на микросхемах: Справочник.- 2-е изд.- К.: Техника, 1988.-351с.

6.2.15 Партала О.Н. Цифровая электроника.- СПб.: Наука и техника, 2000.-208с.

6.2.16 Расчет импульсных устройств на полупроводниковых приборах. (Сборник примеров и задач) Под ред. Г.М. Агаханяна. Учебн. пособ. для вузов.- М.: Сов. Радио, 1975-344с.

6.2.17 А.М. Тищенко, Б.М. Лебедев, М.Д. Штерк и др. Расчет и проектирование импульсных устройств на транзисторах/ А.М. Тищенко и др.; Под ред. М.Д. Штерка.-М.: Сов. Радио, 1964.-567с.

6.2.18 Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. - 2-е изд.-Л.: Энергоатомиздат, 1988-304с.

6.2.19 Князев А.Д. и др. Конструирование радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости/ А.Д. Князев, Л.Н. Кечиев, Б.В. Петров.- М.: Радио и связь, 1982.-224с.

6.2.20 Справочник по микропроцессорным устройствам/ А.А. Молчанов, В.И. Корнейчук, В.П. Тарасенко и др.- К.: Техника, 1987.-288с.

Додаток А
Електричні параметри ТТЛ елементів

Серія	I_{Bmax} , мА	I_{Cmax} , мА	I_{Emax} , мА	H_{Bmax} , мА	H_{Cmax} , мА	H_{Emax} , мА	P_{max} , мВт	U_{Bmax} , В	U_{Cmax} , В	U_{Emax} , В	t_{on}^{avg} , мс	t_{off}^{avg} , мс	HC
K131	2,3	0,35	1,9	0,7	0,05	-2	-0,5	20	10	1,2	50	15	16
K133	2,4	0,4	2,0	0,8	0,04	-1,6	-0,4	16	10	1,3	30	15	22
K155	2,4	0,4	2,0	0,8	0,04	-1,6	-0,4	16	10	1,3	15	15	22
K158	2,3	0,3	1,8	0,6	0,01	-0,18	-0,2	3,6	20	1,2	3	150	150
KP531	2,7	0,5	2,1	0,85	0,05	-2	-1	20	10	1,4	125	5	4,5
K555	2,5	0,4	2	0,8	0,02	-0,4	-0,4	8	20	1,35	45	9,5	9,5
KP1531	2,0	0,8	1,95	0,75	0,02	-0,6	-1	20	30	1,3	190	2,5	2,5
KP1533	2,5	0,4	2,0	0,8	0,01	-0,2	-0,4	8	40	1,35	50	4	4
KP1554	2,9	0,32	2,1	1,3	0,001	0,001	-75	86	100	1,65	150	4	7,5